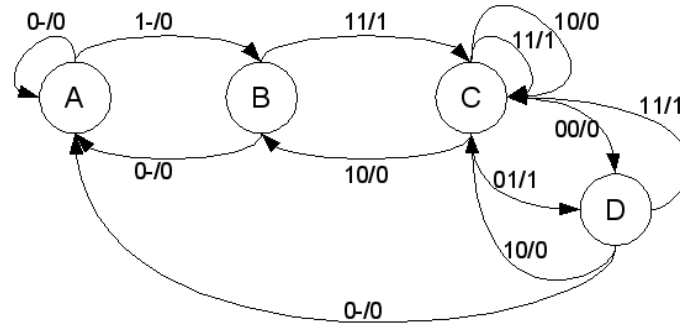


# Calcolatori Elettronici – A.A. 2006/2007


Prima Prova in Itinere, 3 Maggio 2007

## Compito A, Esercizio 1 (Connettore programmabile)


Gli archi del diagramma degli stati sono etichettati secondo il seguente ordine: EN,IN/U


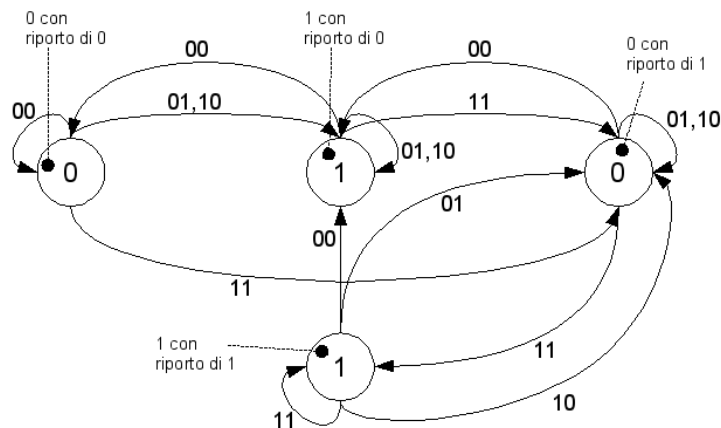
## Compito B, Esercizio 1 (Sommatore seriale)



## Compito C, Esercizio 1 (Doppio click)

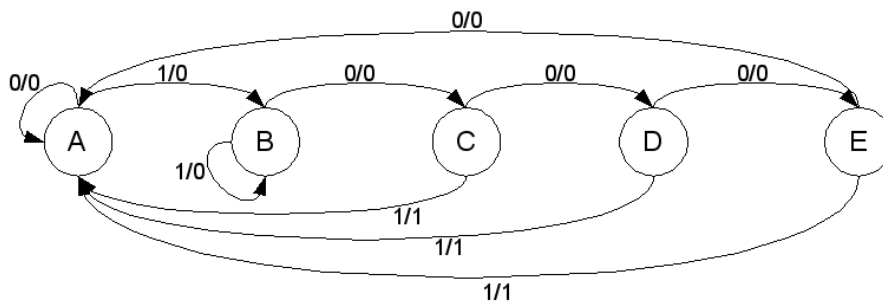

## Compito D, Esercizio 1 (Codificatore di Manchester)

